
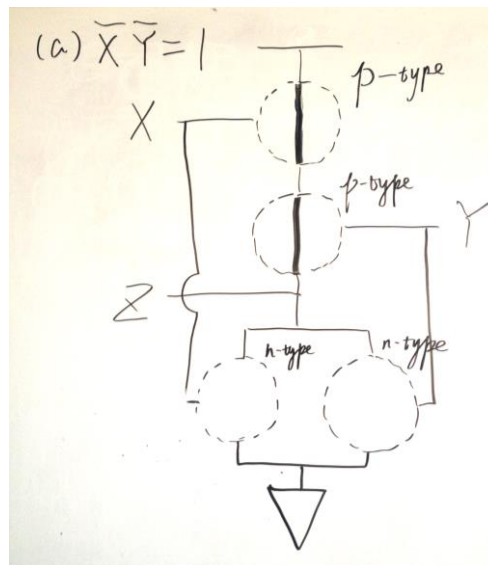


1.


a)  $\bar{X}\bar{Y} = 1$

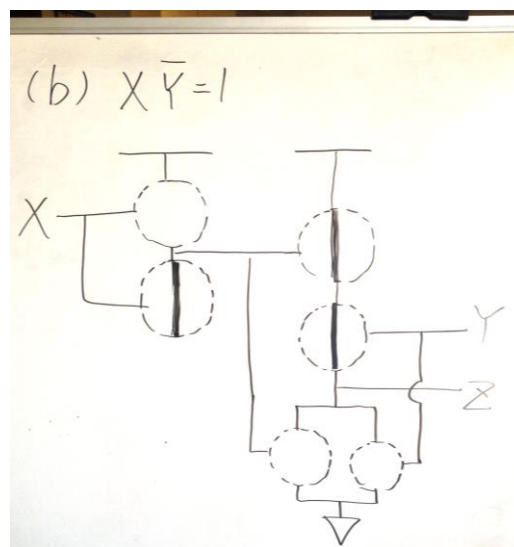


b)  $X\bar{Y} = 1$




c)  $\bar{X}Y = 1$

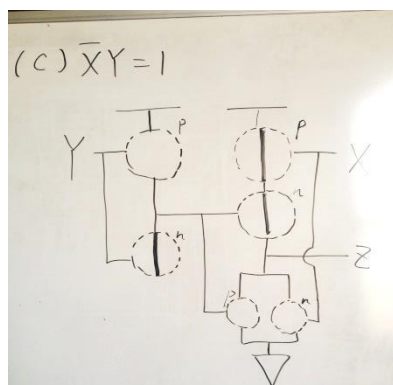


d)  $XY = 1$

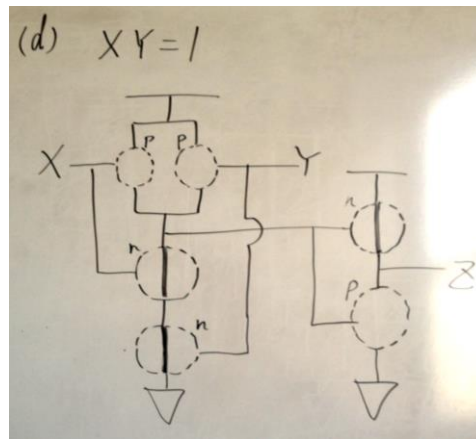

2.

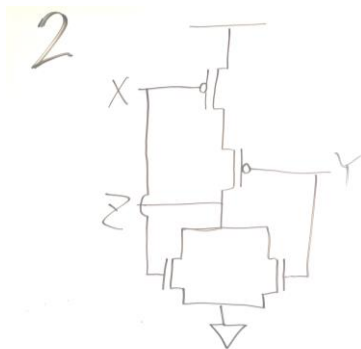

3.

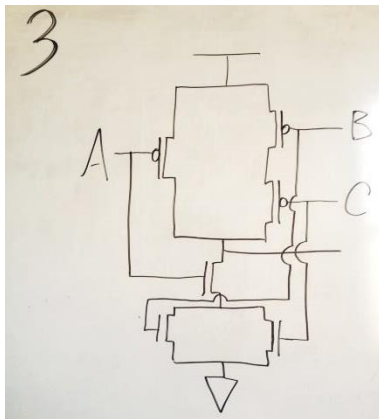

4.  $\bar{A}(\bar{B} + \bar{C}) = 1$

5.

- a)  $A + BC = 1$
- b) Yes, we get a legal circuit.
- c) It calculates  $\bar{A}(\bar{B} + \bar{C})$


6.

- a)  $A(B + C) = 1$
- b) No, we don't get a legal circuit.

c)

A	B	C	Status
0	0	0	Z=1
0	0	1	Z=1
0	1	0	Z=1
0	1	1	OPEN
1	0	0	OPEN
1	0	1	Z=0
1	1	0	Z=0
1	1	1	Z=0

7.

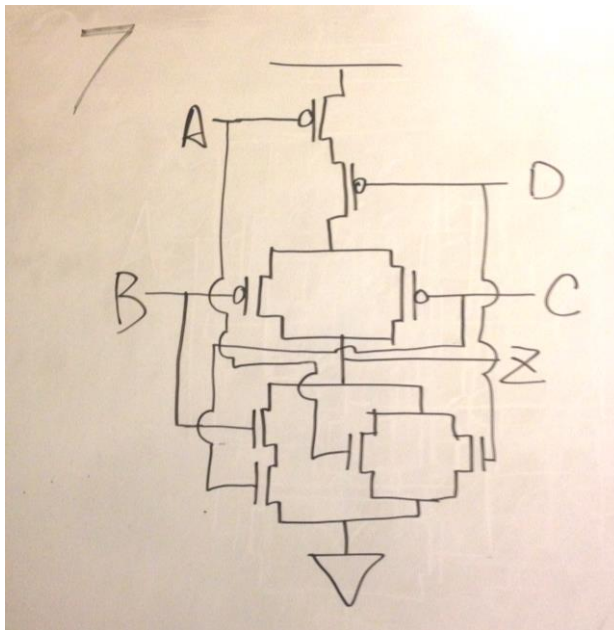


8.

a)  $V = \overline{X\overline{Y} + \overline{Z}\overline{Y} + \overline{Z} + X}$

b)

X	Y	Z	V
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

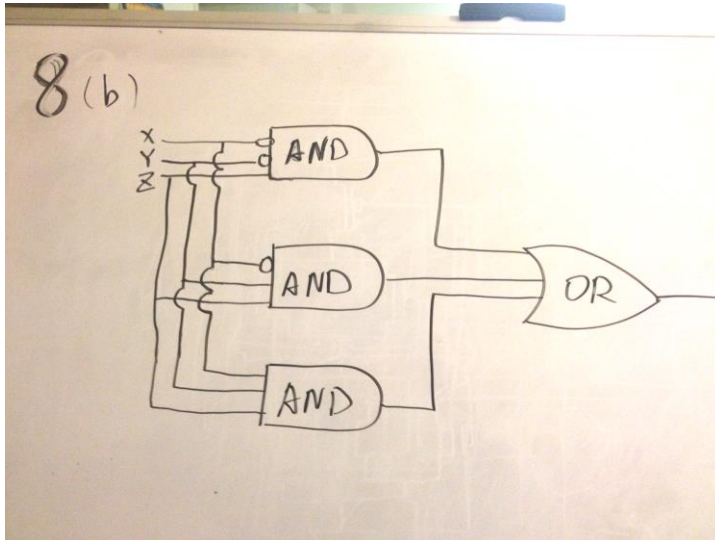


c)

XY	Z	
	0	1
00	0	1
10	0	0
11	0	1
01	0	1

$$V = \bar{X}Z + YZ$$

d)

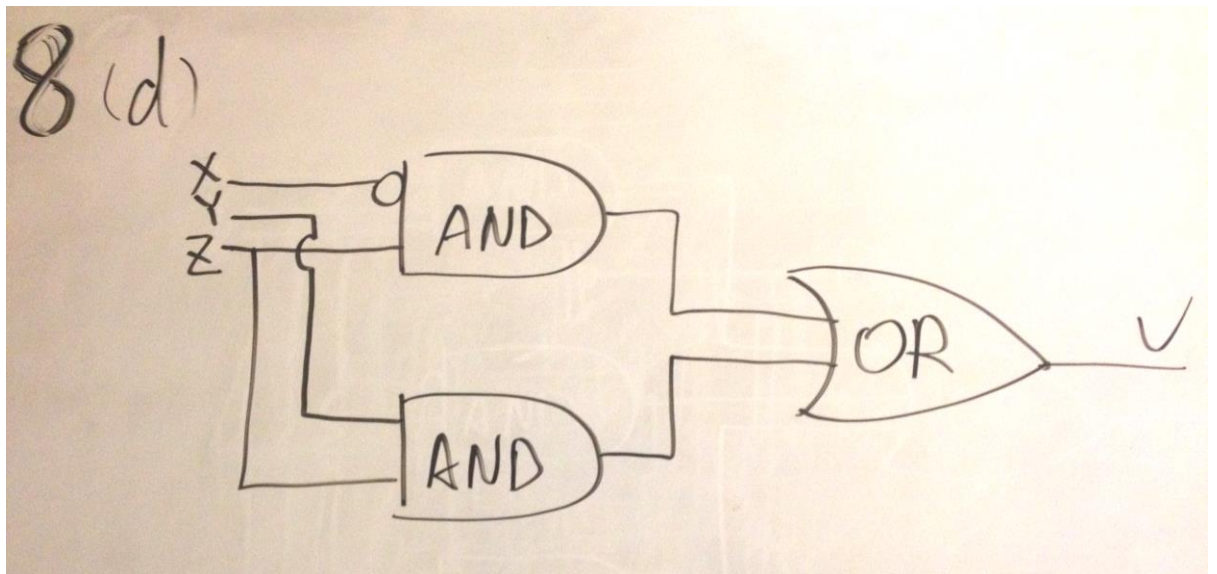

9.

a) The wire X inputs to choose  $B_0$  or  $C_0$  for the multiplexer.

b)  $C_0: B_0$

